

Computer Architecture LAB Report

امیرحسین عالیان
4021120017

آزمایش چهارم، پنجم و ششم

تاریخ نوشتن توصیف آزمایش‌ها: ۲۴ آبان ۱۴۰۴

تاریخ نوشتن تست بنچ آزمایش‌ها: ۱ آذر ۱۴۰۴

تاریخ تحویل گزارش: ۱۳ آذر ۱۴۰۴

فهرست مطالب

۲	۱	آزمایش چهارم
۲	۱.۱	هدف آزمایش
۲	۲.۱	توصیف سخت افزار
۳	۳.۱	تست بنچ
۳	۴.۱	نتیجه تست بنچ
۴	۲	آزمایش پنجم
۴	۱.۲	هدف آزمایش
۴	۲.۲	توصیف سخت افزار
۵	۳.۲	تست بنچ
۵	۴.۲	نتیجه تست بنچ
۶	۳	آزمایش ششم
۶	۱.۳	هدف آزمایش
۶	۲.۳	توصیف سخت افزار
۷	۳.۳	تست بنچ
۷	۴.۳	نتیجه تست بنچ
۸	۵.۳	یک تجربه در شبیه سازی این آزمایش
۸	۴	مراحل کامپایل و اجرای شبیه سازی در GHDL
۹	۵	نرم افزار های مورد استفاده و منابع

۱ آزمایش چهار

۱.۱ هدف آزمایش

در این آزمایش هدف آشنایی با دستورات VHDL و همچنین نحوه پیاده سازی مدار به روش DataFlow بود.

در این آزمایش وظیفه ما پیاده سازی یک تابع با سه ورودی و دو خروجی بود که جدول درستی آن در زیر آمده است:

A	B	C	F ₁	F ₂
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

Table 1: جدول درستی تابع مطلوب

ابتدا از طریق جدول کارنو یا روش دلخواه دیگر تابع بولین F₁ و F₂ بررسی کردیم تا در صورت امکان ساده سازی انجام داده و ساده ترین فرم آن را بدست آوریم.

$$F_1 = \overline{A}.C + B\overline{C} + \overline{A}B$$

$$F_2 = \overline{A}.B + AC$$

سپس شروع به نوشتن توصیف سخت افزاری آن می‌کنیم.

۲.۱ توصیف سخت افزار

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY FUNCTION_3_TO_2 IS
    PORT(
        A, B, C : IN STD_LOGIC;
        F1, F2 : OUT STD_LOGIC
    );
END FUNCTION_3_TO_2;

ARCHITECTURE DataFlow OF FUNCTION_3_TO_2 IS
BEGIN
    F1 <= (NOT A AND NOT C) OR (B AND NOT C) OR (NOT A AND B);
    F2 <= (NOT A AND NOT B) OR (A AND C);
END DataFlow;

```

۳.۱ تست بنچ

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY tb_FUNCTION_3_TO_2 IS
END tb_FUNCTION_3_TO_2;


ARCHITECTURE TestBench OF tb_FUNCTION_3_TO_2 IS
    SIGNAL a, b, c, f1, f2 : STD_LOGIC;
BEGIN
    UUT: ENTITY work.FUNCTION_3_TO_2 PORT MAP (a, b, c, f1, f2);
    a <= '0',
        '1' AFTER 4 ns;

    b <= '0',
        '1' AFTER 2 ns,
        '0' AFTER 4 ns,
        '1' AFTER 6 ns;

    c <= '0',
        '1' AFTER 1 ns,
        '0' AFTER 2 ns,
        '1' AFTER 3 ns,
        '0' AFTER 4 ns,
        '1' AFTER 5 ns,
        '0' AFTER 6 ns,
        '1' AFTER 7 ns,
        '0' AFTER 8 ns;
END TestBench;

```

۴.۱ نتیجه تست بنچ

 

شکل ۱: در این تست بنچ هر ۸ حالت ترکیب باینری ممکن برای ۳ بیت ورودی تولید شده است که شکل موج های خروجی یعنی F_1 و F_2 مطابق با جدول درستی داده شده است.

۲ آزمایش پنج

۱.۲ هدف آزمایش

در این آزمایش نیز هدف آشنایی با دستورات VHDL و همچنین نحوه پیاده سازی مدار به روش DataFlow بود.

در این آزمایش ما یک مالتی پلکسر ۲ به ۱ (MUX 2x1) پیاده سازی کردیم که شامل دو ورودی، یک خط کنترلی برای انتخاب و یک خط خروجی بود که جدول درستی آن در زیر آمده است:

S	I ₁	I ₀	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Table 2: جدول درستی مالتی پلکسر

به سادگی و حتی بدون نیاز به جدول کارنو می توان تابع بولین Y را بدست آورد که $Y = I_0\bar{S} + I_1S$ است.

حال شروع به نوشتن توصیف سخت افزاری آن می کنیم.

۲.۲ توصیف سخت افزار

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY MUX_2_TO_1 IS
    PORT(
        I0 : IN STD_LOGIC;
        I1 : IN STD_LOGIC;
        S  : IN STD_LOGIC;
        Y  : OUT STD_LOGIC
    );
END MUX_2_TO_1;

ARCHITECTURE DataFlow OF MUX_2_TO_1 IS
BEGIN
    Y <= (NOT S AND I0) OR (S AND I1);
END DataFlow;

```

۳.۲ تست بنچ

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY tb_MUX_2_TO_1 IS
END tb_MUX_2_TO_1;

ARCHITECTURE TestBench OF tb_MUX_2_TO_1 IS
    SIGNAL i0, i1, s, y : STD_LOGIC;
BEGIN
    UUT: ENTITY work.MUX_2_TO_1 PORT MAP (i0, i1, s, y);
    i0 <= '0',
        '1' AFTER 1 ns,
        '0' AFTER 2 ns,
        '1' AFTER 3 ns,
        '0' AFTER 4 ns,
        '1' AFTER 5 ns,
        '0' AFTER 6 ns,
        '1' AFTER 7 ns,
        '0' AFTER 8 ns;

    i1 <= '0',
        '1' AFTER 2 ns,
        '0' AFTER 4 ns,
        '1' AFTER 6 ns;

    s <= '0',
        '1' AFTER 4 ns;
END TestBench;

```

۴.۲ نتیجه تست بنچ



شکل ۲: در این تست بنچ هر ۸ حالت ترکیب باینری ممکن برای ۳ بیت ورودی تولید شده است که شکل موج خروجی یعنی Y کاملاً مطابق با جدول درستی داده شده است

۳ آزمایش شش

۱.۳ هدف آزمایش

در این آزمایش نیز هدف آشنایی با دستورات VHDL و همچنین نحوه پیاده سازی عناصر ترتیبی با کمک ساختار **Process** بود.

در این آزمایش ما یک فلیپ فلاپ (D Flip-flop) پیاده سازی کردیم که با لبه بالا رونده کلاک ورودی را ذخیره می‌کرد، همچنین شامل یک خط ورودی داده D یک خط ورودی آسنکرون reset در منطق **Active-Low** و دو خط خروجی Q و \bar{Q} بود.

۲.۳ توصیف سخت افزار

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY D_FF IS
    PORT(
        clk      : IN STD_LOGIC;
        reset_not : IN STD_LOGIC;
        D         : IN STD_LOGIC;
        Q         : OUT STD_LOGIC;
        Q_NOT     : OUT STD_LOGIC
    );
END D_FF;

ARCHITECTURE Behavioural OF D_FF IS
BEGIN
    PROCESS (clk, reset_not)
    BEGIN
        IF reset_not = '0' THEN
            Q <= '0';
            Q_NOT <= '1';
        ELSIF rising_edge(clk) THEN
            Q <= D;
            Q_NOT <= NOT D;
        END IF;
    END PROCESS;
END Behavioural;
```

نکته: با توجه به ترتیب نوشتن شرط **IF**، در حالتی که خطوط D و reset بخواهند مقادیر متفاوتی را به Q انتساب دهند، اولویت با خط reset خواهد بود و این خط مقدار Q را مشخص می‌کند.

این نحوه پیاده سازی با توجه به اینکه خط reset از نوع آسنکرون در نظر گرفته شده است یک پیاده سازی معقول است.

۳.۳ تست بنچ

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY tb_D_FF IS
END tb_D_FF;

ARCHITECTURE tb OF tb_D_FF IS
    SIGNAL clk, reset_not, D, Q, Q_NOT : STD_LOGIC;
BEGIN
    UUT: ENTITY work.D_FF PORT MAP (clk, reset_not, D, Q, Q_NOT);


    clk <= '0',
           '1' AFTER 1 ns,
           '0' AFTER 2 ns,
           '1' AFTER 3 ns,
           '0' AFTER 4 ns,
           '1' AFTER 5 ns,
           '0' AFTER 6 ns,
           '1' AFTER 7 ns,
           '0' AFTER 8 ns;

    reset_not <= '0',
                 '1' AFTER 1 ns;

    D <= '1',
         '0' AFTER 2 ns,
         '1' AFTER 5 ns,
         '0' AFTER 7 ns,
         '1' AFTER 8 ns;
END tb;

```


۴.۳ نتیجه تست بنچ

 

شکل ۳: در این تست تلاش شده چندین وضعیت خاص پوشش داده شوند برای مثال حالتی که دو خط D و reset تلاش کرده اند که دو مقدار متفاوت را به Q بدهند یا حالتی که مقدار D تغییر می‌کند اما بدلیل نبود لبه بالا رونده کلاک، این تغییر تا سیکل بعد اعمال نمی‌شود.

۵.۳ یک تجربه در شبیه سازی این آزمایش

در ابتدا کدی برای توصیف سخت افزار این آزمایش نوشته شد که عملکرد خط `reset` در یک `Process` و عملکرد خط `D` در یک `Process` دیگر قرار داشت به عبارت دیگر به ازای هر کدام یک `Process` جداگانه نوشته شده بود که منجر به شکل موج زیر می‌شد:

 

شکل ۴: نتیجه تست بنچ در حالتی که خطوط `reset` و `D` را در `Process` های جداگانه تعریف کرده بودیم.

پس از تحقیق و بررسی مشخص شد که توصیف عملکرد این دو خط در `Process` های جداگانه کار اشتباهی است زیرا هر دوی آنها به صورت همزمان در تلاش برای انتساب مقدار به خط `Q` بودند. در نتیجه توصیف آنها به یک بلوک `Process` کاهش یافت که همان توصیف نوشته شده در بخش ۲.۳ است.

۴ مراحل کامپایل و اجرای شبیه سازی در GHDL

ابتدا باید فایل های `VHDL` تحلیل شوند. این کار را با دستور زیر انجام می‌دهیم:

```
ghdl -a design.vhd      #Analysis
ghdl -a testbench.vhd  #Analysis
```

بعد از تحلیل باید `Entity` مربوط به تست بنچ را بسازیم:

```
ghdl -e testbench_entity_name  #Elaboration
```

حالا می‌توان شبیه سازی را اجرا کرد. دستور زیر یک فایل موج با نام `wave.ghw` ایجاد می‌کند.

```
ghdl -r testbench_entity_name --wave=wave.ghw  #Run
```

مشاهده `waveform` در نرم افزار `gtkwave`:

```
gtkwave wave.ghw
```


۵ نرم افزار های مورد استفاده و منابع

نرم افزار ها

توصیف کد این آزمایش ها در کد ادیتور **Vim** و در محیط سیستم عامل **GNU/Linux** و در توزیع **Debian 13** صورت گرفته است. همچنین کامپایل و شبیه سازی کد توصیف ها و تست بنچ ها با نرم افزار **GHDH Version 6** و مشاهده موج های شبیه سازی در نرم افزار **gtkwave** انجام شده است.

منابع

- ۱- پیاده سازی عناصر ترتیبی - [allaboutcircuits](#)
- ۲- راهنمای سریع کار با نرم افزار GHDH
- ۳- مقاله پیاده سازی سیگنال ریست به صورت آسنکرون و سنکرون - سایت فراد اندیش